

Programació funcional

Albert Rubio

Especialitat de Computació
Grau en Enginyeria Informàtica

FIB

Pla de la sessió

- Testing amb QuickCheck
- Modelat amb llenguatges funcionals
- Cas d'estudi: modelant de circuits

Testing amb QuickCheck

Fer testing definint propietats.

Per exemple al `quicksort`

- idempotent
- ordenat
- mínim
- màxim

Useu `quickCheck` o `verboseCheck`

Veure exemples a `quick.hs`

Modelat amb llenguatges funcionals

- Fàcil definir models simbòlics (usant `data`)
- Fàcil definir propietats per pattern matching.
- Fàcil definir regles.
- Obtenim especificacions executables

Exemple: especificació de circuits digitals.

Llibreria `Lava` de Haskell per descriure Hardware.

Es pot veure com un llenguatge específic d'un domini (DSL).


Modelat amb llenguatges funcionals

Exemples:

```
type Bit = Bool
type Signal = [Bit]
high, low :: Signal
high = True : high
low = False : low
--bit and
band :: Bit -> Bit -> Bit
band a b = a && b
--bit xor
bxor :: Bit -> Bit -> Bit
bxor a b = a /= b
--bit or
--bit not ...
```

Modelat amb llenguatges funcionals


Half Adder

 

```
halfAdd :: Bit -> Bit -> (Bit, Bit)
halfAdd a b = (sum, carry)
  where sum = a `bxor` b
        carry = a `band` b
```

Modelat amb llenguatges funcionals

Full Adder

 


```
fullAdd :: Bit -> Bit -> Bit -> (Bit, Bit)
```

???

Modelat amb llenguatges funcionals


Full Adder

 

```
fullAdd :: Bit -> Bit -> Bit -> (Bit, Bit)
fullAdd a b ci = (s, co)
  where (s1,c1)=halfAdd a b
        (s,c2)=halfAdd s1 ci
        co = c1 `band` c2
```


Modelat amb llenguatges funcionals

Ripple Carry parallel Adder

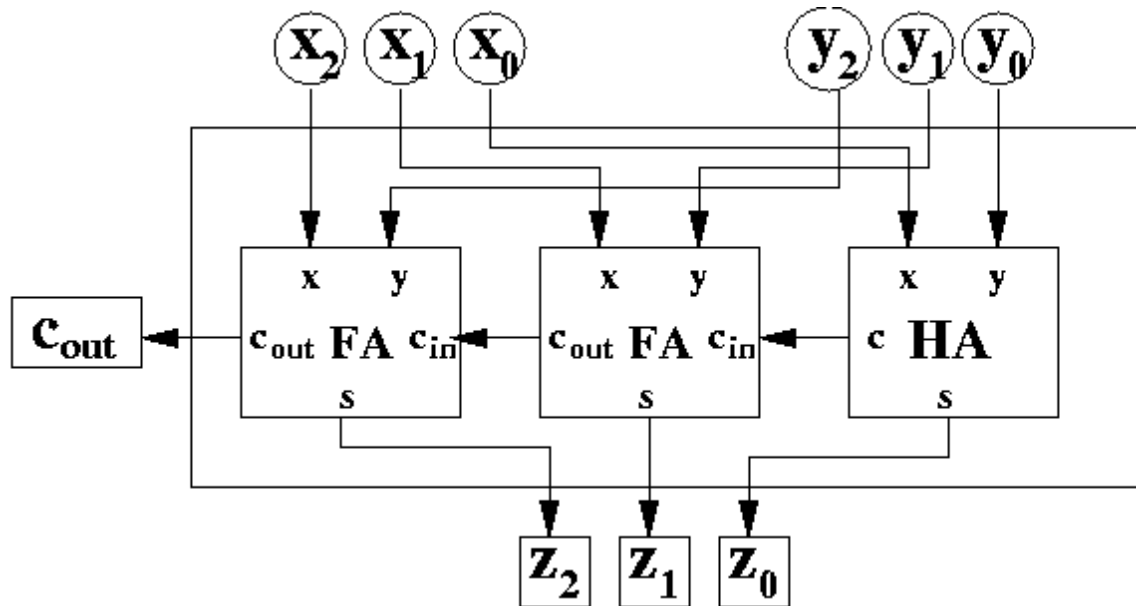


```
rcpAdder3 :: (Bit, Bit, Bit) -> (Bit, Bit, Bit) -> ((Bit, Bit, Bit), Bit)
```

???

Modelat amb llenguatges funcionals

Ripple Carry parallel Adder

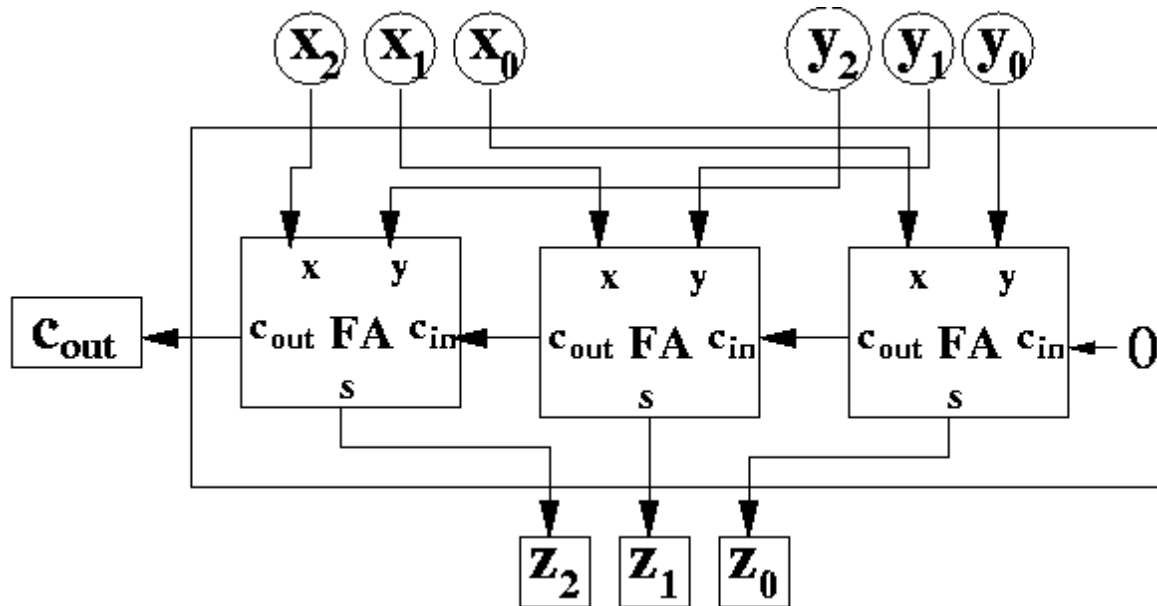


```
rcpAdder3 :: (Bit, Bit, Bit) -> (Bit, Bit, Bit) -> ((Bit, Bit, Bit), Bit)
```

???

Modelat amb llenguatges funcionals

Ripple Carry parallel Adder

 


```
rcpAdder3 :: (Bit, Bit, Bit) -> (Bit, Bit, Bit) -> ((Bit, Bit, Bit), Bit)
rcpAdder3 (x0, x1, x2) (y0, y1, y2) = ((z0, z1, z2), co)
  where (z0, c0) = halfAdd x0 y0
        (z1, c1) = fullAdd x1 y1 c0
        (z2, co) = fullAdd x2 y2 c1
```

Modelat amb llenguatges funcionals

Per evitar un retard inacceptable s'introdueix el
Lookahead Carry adder
que usa le **Lookahead Carry generator** (amb n-carries)


Modelat amb llenguatges funcionals

Half subtractor

 

Modelat amb llenguatges funcionals


Half subtractor

 


```
halfSub :: Bit -> Bit -> (Bit, Bit)
halfSub x y = (d, b)
  where d = x `bxor` y
        b = (bnot x) `band` y
```

Modelat amb llenguatges funcionals

Full subtractor

 

Modelat amb llenguatges funcionals

 

Full subtractor

```
fullSub :: Bit -> Bit -> Bit -> (Bit, Bit)
fullSub a b bi = (d, bo)
  where (d1,b1)=halfSub a b
        (d,b2)= halfSub bi d1
        bo    = b1 `bor` b2
```


Modelat amb llenguatges funcionals

Podem usar data per expressar l'estructura dels circuits

```
data sBit = Zero | One
```

```
data Circuit = Wire Bit | And2 Circuit Circuit  
             | Inv Circuit | Xor2 Circuit Circuit  
             | HA Circuit Circuit ..
```

```
eval :: Circuit -> Bool
```

```
eval (Wire Zero) = False
```

```
eval (Wire One)  = True
```

```
eval (And2 c1 c2) = (eval c1) && (eval c2)
```

```
eval (Inv c) = not (eval c)
```

```
eval (Xor2 c1 c2) = (eval c1) /= (eval c2)
```

```
eval (HA c1 c2) = (eval c1) /= (eval c2)
```